

Esercizio esame ASDi

Raffaele Russo M63001325

19 Ottobre 2022

Indice

1	Traccia	2
2	Approccio utilizzato	2
3	Nodo di input	3
3.1	Unità operativa	5
3.1.1	ROM	6
3.1.2	Contatore mod16	7
3.2	Unità di controllo	8
3.3	Simulazione	10
4	Nodo A	11
4.1	Unità operativa	13
4.1.1	Shift register	15
4.1.2	Contatore mod4	15
4.2	Unità di controllo	16
5	Nodo B	18
5.1	Riconoscitore di sequenza	19
5.2	Contatore mod10	21
6	Sistema	22
7	Full box	24

1 Traccia

Progettare, implementare in VHDL e simulare un sistema composto da due nodi, A e B, operanti come segue. Il nodo A acquisisce, mediante un protocollo definito dallo studente, fino a un massimo di 16 stringhe di 4 bit attraverso un'unità di input esterna. Ciascuna stringa viene trasmessa da A a B serialmente, un bit alla volta. All'interno di B, per ogni gruppo di 4 bit ricevuto, un riconoscitore di sequenze (senza sovrapposizione) fornisce uscita alta se la sequenza ricevuta è uguale a 1010. Ogni volta che tale condizione risulta verificata, un contatore modulo 16 si incrementa di un'unità: se il numero di sequenze riconosciute raggiunge il valore 10, il nodo B invia un segnale di stop ad A (codificato a scelta dello studente), che termina immediatamente l'acquisizione

2 Approccio utilizzato

Per la progettazione del sistema complessivo ho individuato le entità del mio problema, scomponendo dove necessario i vari sottosistemi in unità operativa e di controllo.

Le entità coinvolte sono:

- Nodo di input
- Sistema
 - Nodo A
 - Nodo B

L'unità di input esterna considerata è un nodo che dispone di una ROM 16×4 , contenente le 16 sequenze di 4 bit da trasmettere al nodo A.

Per la scansione delle stringhe ho utilizzato un contatore modulo 16 mentre per l'acquisizione dell'input da parte di A ho deciso di implementare un protocollo di handshaking non interlacciato. La scelta è stata fatta per ragioni di semplicità. L'introduzione di un segnale e di stati aggiuntivi, per sbloccare eventualmente l'unità di input per fare altre operazioni, non è stata ritenuta conveniente.

Il funzionamento ad alto livello è il seguente: il nodo di input avvia la fase di handshaking con il nodo A, il quale riceverà in parallelo i 4 bit provenienti dalla ROM, per poi memorizzarli in un registro a scorrimento a ingresso parallelo e uscita seriale. Fino a quando il nodo A non trasmetterà al nodo B i 4 bit, il nodo di input resterà in attesa del segnale CTS.

L'unità di controllo di A dovrà tempificare opportunamente l'abilitazione dello shift register, l'invio dei 4 bit al nodo B e un contatore modulo 4. Quest'ultimo ci consente di effettuare esattamente 4 shift e di indicare all'unità di controllo di A la fine della trasmissione della sequenza. Il nodo B possiede un riconoscitore di sequenza, che analizza i bit in maniera sequenziale. A tal proposito oltre al bit della sequenza, A invierà a B anche il segnale di abilitazione,

 


Figura 1: Schema nodo di input

a partire dal quale il riconoscitore inizierà a elaborare l'input a ogni colpo di clock.

L'uscita del riconoscitore andrà a pilotare un contatore modulo 10, il cui segnale DIV si alzerà alla ricezione di 10 stringhe pari a 1010. Tale segnale ha la funzione di stoppare l'acquisizione dei bit dall'unità di input esterna. Questo viene ottenuto grazie all'unità di controllo di A, che sulla base di questo segnale di stop, decide se chiudere l'handshaking con l'unità di controllo del nodo di input o se interrompere l'acquisizione. Si tenga a mente che per gestire la tempificazione del sistema è stato necessario sfruttare entrambi i fronti del clock.

3 Nodo di input

Entity e architecture

Per la realizzazione del nodo di input è stato adottato un approccio strutturale, in particolare si è scelto di suddividere l'entità in unità operativa e di controllo. In figura 1 è riportata l'architettura del nodo di input.

```

entity Nodo_input is
    port(
        CLK : IN STD_LOGIC;
        RST : IN STD_LOGIC;
        rts : out std_logic;
        cts : in std_logic;
        DATA : out std_logic_vector(3 downto 0);
        go : in std_logic);

```

```

end Nodo_input;

architecture structural of Nodo_input is
  component uc_input is
    port(
      CLK : IN STD_LOGIC;
      RST : IN STD_LOGIC;
      en_cnt : out std_logic;
      rts : out std_logic;
      cts : in std_logic;
      div : in std_logic;
      go : in std_logic);
  end component;

  component uo_input is
    port(
      CLK : in std_logic;
      RST : in std_logic;
      incr : in std_logic;
      div : out std_logic;
      DATA : out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;

  signal en_cnt_0: std_logic := '0';
  signal div_0: std_logic := '0';

begin
  ucA : uc_input
  port map(
    CLK => CLK,
    RST => RST,
    en_cnt => en_cnt_0,
    rts => rts,
    cts => cts,
    div => div_0,
    go => go
  );

  uoA: uo_input
  port map(
    CLK => CLK,
    RST => RST,
    incr => en_cnt_0,
    DATA => DATA,
    div => div_0
  );

```

 


Figura 2: Unità operativa nodo di input

```
end structural;
```

3.1 Unità operativa

Entity e architecture

In figura 2 è riportato lo schema complessivo dell'unità operativa del nodo di input.

```
entity uo_input is
port(
  CLK : in std_logic;
  RST : in std_logic;
  incr: in std_logic;
  div : out std_logic;
  DATA : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end uo_input;

architecture structural of uo_input is
  component ROM is
    port(
      CLK : in std_logic;
      RST : in std_logic;
      ADDR : in std_logic_vector(3 downto 0);
      DATA : out std_logic_vector(3 downto 0);
      en : in std_logic
    )
  end component
  -- Component instantiation and connections would go here
end structural;
```

```

    );
end component;

component cont16 is
port(
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    en: in std_logic;
    count: out std_logic_vector(3 downto 0);
    div : out std_logic);
end component;

signal addr_rom: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal data_s: std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    rom_0 : ROM
    port map(
        CLK => CLK,
        RST => '0',
        ADDR => addr_rom,
        DATA => data,
        en => '1');

    cnt_0 : cont16
    port map(
        CLK => CLK,
        RST => RST,
        en => incr,
        count => addr_rom,
        div => div
    );
end structural;

```

3.1.1 ROM

Entity e architecture

```

entity ROM is
port(
    CLK : in std_logic;
    RST : in std_logic;
    ADDR : in std_logic_vector(3 downto 0);
    DATA : out std_logic_vector(3 downto 0);
    en : in std_logic);
end ROM;

```

```

architecture behavioral of ROM is
    type rom_type is array (15 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
    signal ROM : rom_type := (
        X"5",
        X"f",
        X"f",
        X"f",
        X"f",
        X"5",
        X"f",
        X"5",
        X"5",
        X"f",
        X"f",
        X"f",
        X"f",
        X"5",
        X"5",
        X"f");

    attribute rom_style : string;
    attribute rom_style of ROM : signal is "block";
begin
    process(CLK)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            if (RST = '1') then
                DATA <= ROM(conv_integer(X"0"));
            elsif (en = '1') then
                DATA <= ROM(conv_integer(ADDR));
            end if;
        end if;
    end process;
end behavioral;

```

3.1.2 Contatore mod16

Entity e architecture

```

entity cont16 is
    port(
        CLK, RST: in std_logic;
        en: in std_logic;
        count: out std_logic_vector(3 downto 0);
        div : out std_logic);

```

```

end cont16;

architecture behavioural of cont16 is
  signal c: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
begin
  CM16: process(CLK,RST)
  begin
    if(RST = '1') then
      c <= (others=>'0');
      div <= '0';
    elsif(falling_edge(CLK))then
      if (en = '1') then
        c <= std_logic_vector(unsigned(c) + 1);
        if (c = "1110") then
          div <='1';
        else
          div <= '0';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  count<= c;
end behavioural;

```

3.2 Unità di controllo

Entity e architecture

In figura 3 è riportato l'automa dell'unità di controllo del nodo di input.

```

entity uc_A is
  port(
    CLK : IN STD_LOGIC;
    RST : IN STD_LOGIC;
    en_cnt : out std_logic;
    rts : out std_logic;
    cts: in std_logic;
    div : in std_logic;
    stop : in std_logic;
    load_sr : out std_logic;
    start : out std_logic;
    shift : out std_logic;
    go : in std_logic);
end uc_A;

architecture structural of uc_A is
  type state is (idle,wait_cts, upload,wait_div,q_done);

```

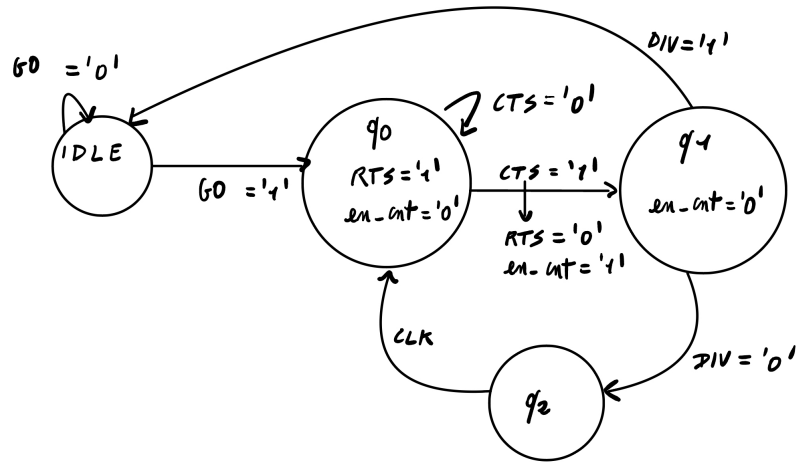



Figura 3: Automa unità di controllo


```

signal current_state : state := idle;
begin
reg_stato: process(CLK)
begin
  if(rising_edge(CLK)) then
    if rst = '1' then
current_state<=idle;
    else
CASE current_state is
WHEN idle =>
  if(go= '1') then
    current_state<=wait_cts;
  end if;
WHEN wait_cts =>
  RTS <= '0';

  if(CTS = '1') then
    current_state <= upload;
  end if;

WHEN upload =>
  current_state <= wait_div;
  load_sr <= '1';
  start <= '1';
  en_cnt <= '1';
  shift <= '1';
  if (stop = '1') then

```

 

```

        current_state <= idle;
        shift <= '0';
        en_cnt <= '0';
        start <= '0';
        load_sr <= '0';
    end if;

    WHEN wait_div =>
        load_sr <= '0';
        if ( DIV = '1') then
            current_state <= q_done;
        end if;

    when q_done =>
        shift <= '0';
        en_cnt <= '0';
        start <= '0';
        RTS <= '1';
        current_state <= wait_cts;

    end CASE;
end if;
end if;
end process;
end structural;

```

3.3 Simulazione

In figura 4 è riportata la simulazione del nodo di input.

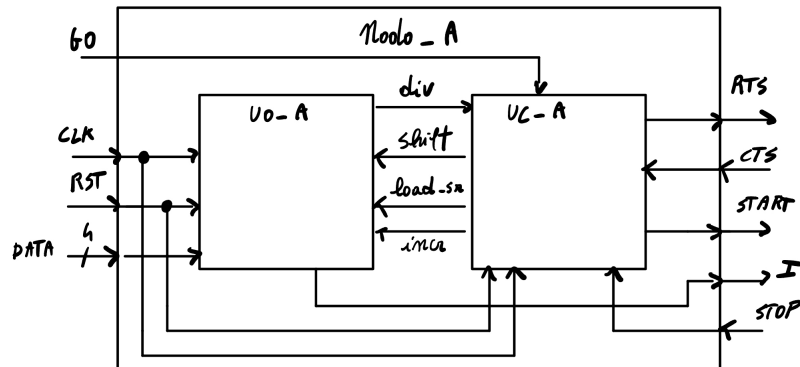


Figura 5: Schema nodo A

4 Nodo A

Entity e architecture

In figura 5 è riportata l'architettura del nodo A.

```
entity Nodo_A is
port(
  CLK : IN STD_LOGIC;
  RST : IN STD_LOGIC;
  rts : out std_logic;
  cts: in std_logic;
  DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
  I : out std_logic;
  start : out std_logic;
  stop : in std_logic;
  go : in std_logic
);
end Nodo_A;
```

```
architecture structural of Nodo_A is
  component uc_A is
  port(
    CLK : IN STD_LOGIC;
    RST : IN STD_LOGIC;
    en_cnt : out std_logic;
    rts : out std_logic;
    cts: in std_logic;
    div : in std_logic;
    stop : in std_logic;
    load_sr : out std_logic;
```

```

    start : out std_logic;
    shift : out std_logic;
    go : in std_logic
  );
end component;

component uo_A is
port(
  CLK : in std_logic;
  RST : in std_logic;
  DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
  I : out std_logic;
  shift : in std_logic;
  load_sr : in std_logic;
  en_cnt : in std_logic;
  div : out std_logic
);
end component;

signal en_cnt_0: std_logic := '0';
signal div_0: std_logic := '0';
signal load_sr_0: std_logic := '0';
signal shift_0: std_logic := '0';

begin

ucA : uc_A
  port map(
    CLK => CLK,
    RST => RST,
    en_cnt => en_cnt_0,
    rts => rts,
    cts => cts,
    div => div_0,
    stop => stop,
    start => start,
    load_sr => load_sr_0,
    shift => shift_0,
    go => go
  );

uoA: uo_A
  port map(
    CLK => CLK,
    RST => RST,
    DATA => DATA,

```

 


Figura 6: Unità operativa nodo A

```

I => I,
shift => shift_0,
load_sr => load_sr_0,
en_cnt => en_cnt_0,
div => div_0
);

```

```

end structural;

```

4.1 Unità operativa

Entity e architecture

In figura 6 è rappresentata l'unità operativa del nodo A.

```

entity uo_A is
port(
  CLK : in std_logic;
  RST : in std_logic;
  DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
  I : out std_logic;
  shift : in std_logic;

```

```

    load_sr : in std_logic;
    en_cnt : in std_logic;
    div : out std_logic
);
end uo_A;

architecture Structural of uo_A is
    component sr_par is
        port(
            CLK: in std_logic;
            RST: in std_logic;
            X: in std_logic_vector(3 downto 0);
            load : in std_logic;
            en_sr : in std_logic;
            Y: out std_logic
        );
    end component;

    component cnt4 is
        port( CLK, RST: in std_logic;
            en: in std_logic;
            count: out std_logic_vector(1 downto 0);
            div : out std_logic
        );
    end component;

begin
    sr_par_0 : sr_par
        port map(
            CLK => CLK,
            RST => RST,
            X => Data,
            load => load_sr,
            en_sr => shift,
            Y => I
        );

    cnt_4_0 : cnt4
        port map(
            CLK => CLK,
            RST => RST,
            en => en_cnt,
            div => div
        );

end Structural;

```

4.1.1 Shift register

Entity e architecture

```
entity sr_par is
  port(
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    X: in std_logic_vector(3 downto 0);
    load : in std_logic;
    en_sr : in std_logic;
    Y: out std_logic
  );
end sr_par;

architecture rtl of sr_par is
  signal T: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  reg: process( CLK, RST )
  begin
    if( RST = '1' ) then
      T <= "0000";
    elsif( CLK'event and CLK = '0' ) then
      if (load = '1') then
        T <= X;
      elsif(en_sr = '1') then
        T(3) <= '0';
        T(2 downto 0) <= T(3 downto 1);

        end if;
      end if;
    end process;

    Y <= T(0);
end rtl;
```

4.1.2 Contatore mod4

Entity e architecture

```
entity cnt4 is
  port( CLK, RST: in std_logic;
    en: in std_logic;
    count: out std_logic_vector(1 downto 0);
```

```

        div : out std_logic);
end cnt4;

architecture behavioural of cnt4 is
    signal c: std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');

begin
    CM4: process(CLK,RST)
    begin
        if(RST = '1') then
            c <= (others=>'0');
            div <= '0';
        elsif(falling_edge(CLK))then
            if (en = '1') then
                c <= std_logic_vector(unsigned(c) + 1);
                if (c = "10") then
                    div <='1';
                else
                    div <= '0';
                end if;
            end if;
        end if;

    end if;
    end process;

    count<= c;
end behavioural;

```

4.2 Unità di controllo

Entity e architecture

In figura 7 è rappresentato l'automa dell'unità di controllo del nodo A.

```

entity uc_A is
    port(
        CLK : IN STD_LOGIC;
        RST : IN STD_LOGIC;
        en_cnt : out std_logic;
        rts : out std_logic;
        cts: in std_logic;
        div : in std_logic;
        stop : in std_logic;
        load_sr : out std_logic;

```

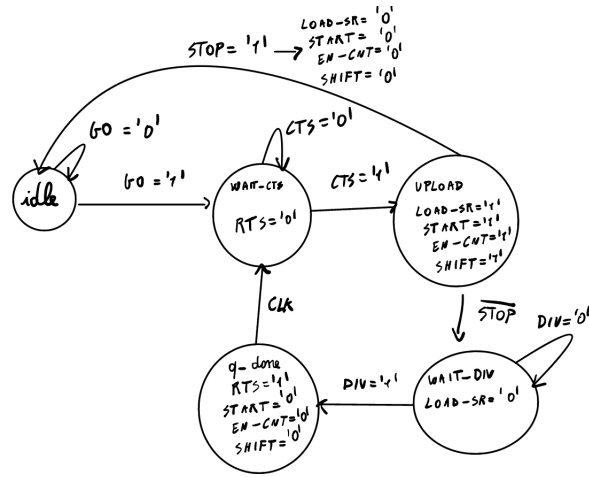



Figura 7: Unità di controllo A

```

start : out std_logic;
shift : out std_logic;
go : in std_logic);
end uc_A;

architecture structural of uc_A is
type state is (idle,wait_cts, upload,wait_div,q_done);
signal current_state : state := idle;
begin
reg_stato: process(CLK)
begin
if(rising_edge(CLK)) then
if rst = '1' then
current_state<=idle;
else
CASE current_state is
WHEN idle =>
if(go= '1') then
current_state<=wait_cts;
end if;

WHEN wait_cts =>
RTS <= '0';

if(CTS = '1') then
current_state <= upload;
end if;

```

```

WHEN upload =>
    current_state <= wait_div;
    load_sr <= '1';
    start <= '1';
    en_cnt <= '1';
    shift <= '1';
    if (stop = '1') then
        current_state <= idle;
        shift <= '0';
        en_cnt <= '0';
        start <= '0';
        load_sr <= '0';
    end if;

WHEN wait_div =>
    load_sr <= '0';
    if (DIV = '1') then
        current_state <= q_done;
    end if;

WHEN q_done =>
    shift <= '0';
    en_cnt <= '0';
    start <= '0';
    RTS <= '1';
    current_state <= wait_cts;

end CASE;
end if;
end if;
end process;
end structural;

```

5 Nodo B

Entity e architecture

```

entity Nodo_B is
    port(
        CLK : in std_logic;
        START : in std_logic;
        rst : in std_logic;
        stop : out std_logic;
        I : in std_logic;

```

```

        Z : out std_logic);
end Nodo_B;

architecture Structural of Nodo_B is
    component cnt_10 is
    port(
        CLK : in std_logic;
        RST: in std_logic;
        en: in std_logic;
        count: out std_logic_vector(3 downto 0);
        div : out std_logic);
    end component;

    component riconoscitore_sequenza is
    port(
        I : in std_logic := '0';
        CLK : in std_logic := '0';
        EN : in std_logic := '0';
        Y : out std_logic := '0');
    end component;
    signal Y_0 : std_logic := '0';
begin
    Z <= Y_0 ;

    cnt_10_is : cnt_10
    port map(
        CLK => CLK,
        RST => RST,
        en => Y_0,
        div => stop
    );

    ric: riconoscitore_sequenza
    port map(
        I => I,
        CLK => clk,
        EN => start,
        Y => Y_0);
end Structural;

```

5.1 Riconoscitore di sequenza

Entity e architecture

A seguire è riportata la descrizione vhdl del riconoscitore e il relativo automa in figura 8.

 


Figura 8: Automa riconoscatore

```

entity riconoscatore_sequenza is
port(
    I : in std_logic := '0';
    CLK : in std_logic := '0';
    EN : in std_logic := '0';
    Y : out std_logic := '0');
end riconoscatore_sequenza;

architecture Behavioral of riconoscatore_sequenza is
    type stato is (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6);
    signal stato_corrente : stato := Q0;
    begin
reg : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
        if (EN = '1') then
            case stato_corrente is
                when Q0 =>
                    y <= '0';
                    if (I = '0') then
                        stato_corrente <= Q2;
                    else
                        stato_corrente <= Q1;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end if;
end process;

```

```

when Q1 =>
  if(I = '0') then
    stato_corrente <= Q3;
  else
    stato_corrente <= Q4;
  end if;

when Q2 =>
  stato_corrente <= Q4;

when Q3 =>
  if(I = '0') then
    stato_corrente <= Q6;
  else
    stato_corrente <= Q5;
  end if;
when Q4 =>
  stato_corrente <= Q6;

when Q5 =>
  if(I = '0') then
    stato_corrente <= Q0;
    y <='1';
  else
    stato_corrente <= Q0;
    y <= '0';
  end if;

when Q6 =>
  stato_corrente <= Q0;
  y <='0';
end case;
else
  y <='0';
end if;
end process;
end Behavioral;

```

5.2 Contatore mod10

Entity e architecture

```

entity cnt_10 is
port( CLK, RST: in std_logic;

```

```

        en: in std_logic;
        count: out std_logic_vector(3 downto 0);
        div : out std_logic);
end cnt_10;

architecture behavioural of cnt_10 is
    signal c: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
begin
    CM16: process(CLK,RST)
    begin
        if(RST = '1') then
            c <= (others=>'0');
            div <= '0';
        elsif(falling_edge(CLK))then
            if (c = "1010") then
                div <='1';
            elsif (en = '1') then
                c <= std_logic_vector(unsigned(c) + 1);
                div <= '0';
            else div <='0';
            end if;
        end if;
    end process;

    count<= c;
end behavioural;

```

6 Sistema

Entity e architecture

In figura 9 è rappresentato il sistema composto dai nodi A e B.

```

    entity system is
    port(
        CLK : IN STD_LOGIC;
        RST : IN STD_LOGIC;
        rts : out std_logic;
        cts: in std_logic;
        DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Z : out std_logic;
        go : in std_logic);
    end system;

    architecture Structural of system is
    component Nodo_A is

```

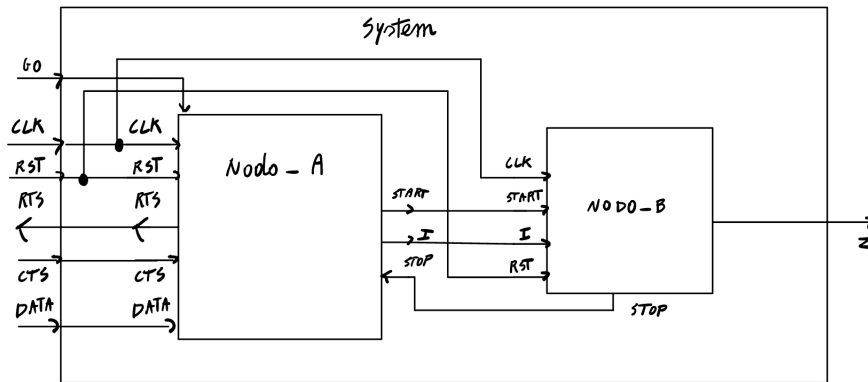


Figura 9: Schema system A e B

```

port(
  CLK : IN STD_LOGIC;
  RST : IN STD_LOGIC;
  rts : out std_logic;
  cts: in std_logic;
  DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
  I : out std_logic;
  start : out std_logic;
  stop : in std_logic;
  go : in std_logic);
end component;

component Nodo_B is
port(
  CLK : in std_logic;
  START : in std_logic;
  rst : in std_logic;
  stop : out std_logic;
  I : in std_logic;
  Z : out std_logic);
end component;

signal start_0 : std_logic:= '0';
signal stop_0 : std_logic:= '0';
signal I_0 : std_logic:= '0';

begin
  nodoA : Nodo_A
  port map(

```

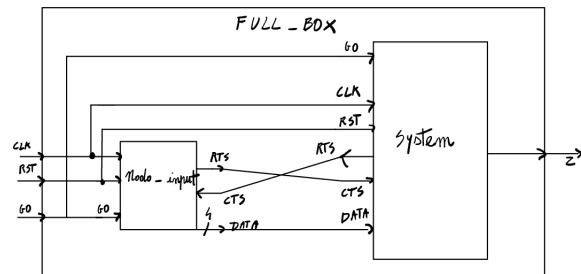


Figura 10: Schema Full Box

```

CLK => CLK,
RST => RST,
rts => rts,
cts => cts,
DATA => data,
I => I_0,
start => start_0,
stop => stop_0,
go => go);

nodoB : Nodo_B
port map(
  CLK => CLK,
  start => start_0,
  rst => rst,
  stop => stop_0,
  I => I_0,
  Z => Z);
end Structural;

```

7 Full box

Entity e architecture

In figura 10 è rappresentata l'architettura complessiva.

```

entity full_box is
port(
  CLK : in std_logic;
  RST : in std_logic;
  go : in std_logic;
  Z : out std_logic);
end full_box;

```



```

architecture Structural of full_box is
component system is
    port(
        CLK : IN STD_LOGIC;
        RST : IN STD_LOGIC;
        rts : out std_logic;
        cts: in std_logic;
        DATA : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Z : out std_logic;
        go : in std_logic);
end component;

component Nodo_input is
    port(
        CLK : IN STD_LOGIC;
        RST : IN STD_LOGIC;
        rts : out std_logic;
        cts: in std_logic;
        DATA : out std_logic_vector(3 downto 0);
        go : in std_logic);
end component;

signal rts_0 : std_logic := '0';
signal cts_0 : std_logic := '0';
signal DATA_0 : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    sys : system
        port map(
            CLK => CLK,
            RST => RST,
            rts => rts_0,
            cts => cts_0,
            DATA => data_0,
            Z => Z,
            go => go);

    N_in : Nodo_input
        port map(
            CLK => CLK,
            RST => RST,
            rts => cts_0,
            cts => rts_0,
            DATA => data_0,
            go => go);

```

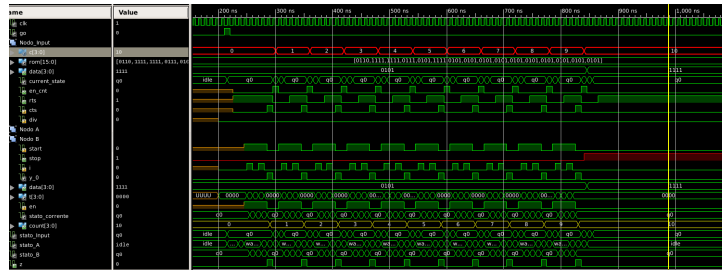


Figura 11: Simulazione finale

end Structural;

In figura 11 è mostrato un esempio di simulazione del sistema complessivo.